


در مدار شکل زیر ابتدا کلید  $k_1$  را می‌بینیم و توان مصروفی در مقاومت  $R_1$  برابر با  $P$  می‌شود. اگر در این حالت کلید  $k_2$  را هم بیندیم، توان مصروفی مقاومت  $R_1$  برابر با  $\frac{P}{2}$  می‌شود. حاصل  $\frac{P}{2}$  کدام است؟

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)

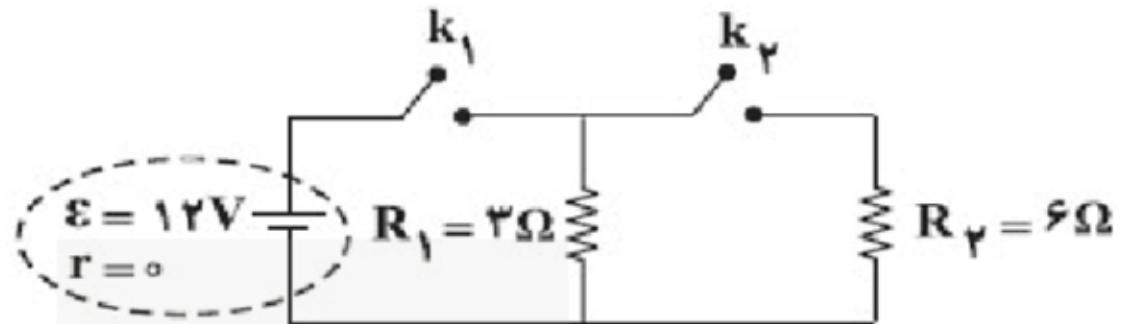

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. با بسته شدن کلید  $k_1$  فقط مقاومت  $R_1$  در مدار قرار می‌گیرد که اختلاف پتانسیل دو سر آن با اتلاف پتانسیل دو سر مولد یعنی ۶ برابر است و توان مصرف آن برابر خواهد شد با:

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{\epsilon^2}{R} = \frac{12^2}{3} = 48 \text{ W}$$

با بسته شدن کلید  $k_2$  مقاومت  $R_2$  به صورت موازی وارد مدار می‌شود و اختلاف پتانسیل آن نیز مانند مقاومت  $R_1$  برابر با ۶ خواهد بود. در نتیجه اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت  $R_1$  تغییر نکرده و توان مصروفی آن همان ۴۸W می‌باشد.


در مدار شکل زیر ولت‌سنج و آمپرسنج که هر دو آرمانی هستند، به ترتیب از راست به چپ در SI چه اعدادی را نشان می‌دهند؟

(۱) ۱۰ و ۱

(۲) ۷ و ۱

۳/۵ صفر و

۲۸ ۴ صفر و ۱۱

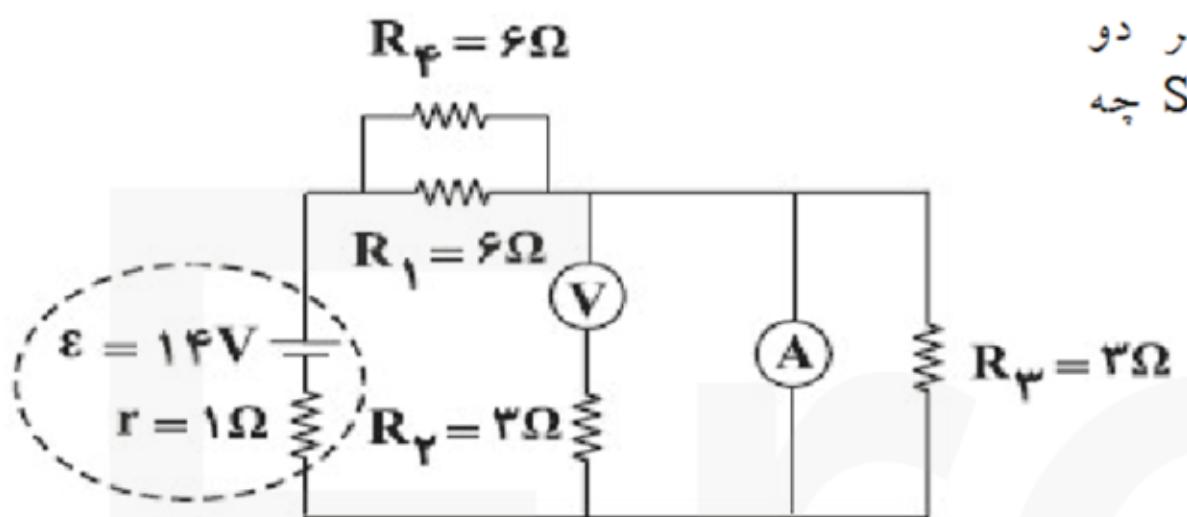


گزینه ۲ پاسخ صحیح است. آمپرسنج آرمانی دارای مقاومت الکتریکی صفر است. پس چون در مدار با مقاومت  $R_3$  و ولت‌سنج آرمانی به طور موازی قرار گرفته، باعث اتصال کوتاه شدن آنها شده است. چون ولت‌سنج توسط آمپرسنج اتصال کوتاه شده است، پس مقدار صفر را نشان می‌دهد. جریان عبوری از آمپرسنج را محاسبه می‌کنیم:

$$R_{4,1} = \frac{R_1 R_4}{R_1 + R_4} = \frac{6 \times 6}{12} = 3\Omega$$

$$I = \frac{\epsilon}{r + R_{4,1}} = \frac{14}{1 + 3} = 3.5A$$

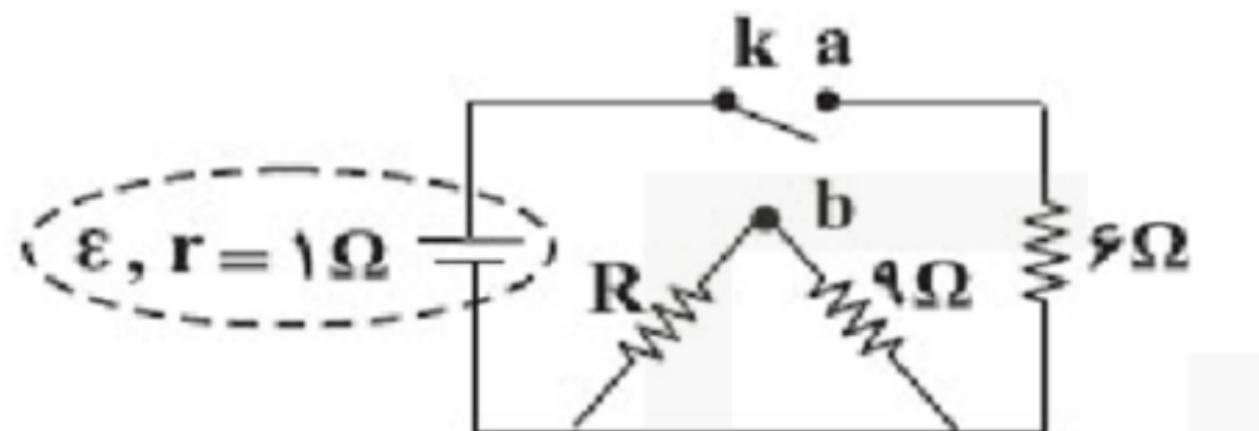در مدار شکل زیر، اگر کلید k در وضعیت‌های a یا b قرار گیرد،  
توان خروجی باتری در هر دو حالت برابر می‌شود. مقاومت R  
چند اهم می‌تواند باشد؟



۹) ۲

۱۸) ۴

۳) ۱

۳/۶) ۳

گزینه ۴ پاسخ صحیح است. اگر کلید در وضعیت a قرار گیرد، فقط مقاومت  $6\Omega$  در مدار قرار می‌گیرد و اگر کلید در وضعیت b قرار گیرد، مقاومت  $6\Omega$  از مدار خارج شده و دو مقاومت موازی  $9\Omega$  و R با هم در مدار قرار می‌گیرند. اگر در دو حالت مقاومت معادل قرار گرفته در مدار برابر باشند، توان خروجی از باتری یکسان خواهد بود:

$$6 \times \frac{9 \times R}{9 + R} \Rightarrow R = 18\Omega$$

دو سر یک بخاری برقی را به اختلاف  $220\text{ V}$  و صل می‌کنیم و از آن جریان  $10\text{ A}$  می‌گذرد. اگر این بخاری در هر شبانه‌روز به مدت  $3\text{ h}$  کار کند، هزینه برق مصرفی آن در یک ماه  $9900$  تومان می‌شود. قیمت برق مصرفی به ازای هر کیلووات ساعت چند تومان است؟ (ماه را  $30$  روز در نظر بگیرید.)

(۴) ۵۰

(۳) ۳۰

(۲) ۲۵

(۱) ۱۰

گزینه  $۴$  پاسخ صحیح است. می‌دانیم محاسبه انرژی الکتریکی مصرفی بر حسب کیلووات ساعت ( $\text{kWh}$ ) می‌باشد و رابطه آن با ژول ( $J$ ) به صورت زیر است:

$$U = P \cdot t \Rightarrow \begin{cases} J = W \cdot s \\ \text{kWh} = \text{kW} \cdot \text{h} \end{cases} \Rightarrow 1\text{kWh} = 1000\text{ W} \times 3600\text{ s}$$

$$\Rightarrow 1\text{kWh} = 3/6 \times 10^6 \text{ J}$$

حال به محاسبه انرژی الکتریکی مصرفی ماهانه این بخاری برقی می‌پردازیم:

$$P = I\Delta V = (10\text{ A})(220\text{ V}) = 2/2 \times 10^3 \text{ W} = 2/2\text{kW}$$

$$U = P \cdot t = (2/2\text{kW})(30 \times 3\text{ h}) = 198\text{kWh}$$

$$\text{بهای برق مصرفی به ازای هر کیلووات ساعت} = \frac{9900 \text{ تومان}}{198\text{kWh}} = 50 \frac{\text{تومان}}{\text{kWh}}$$


در مدار شکل زیر، با تنظیم رئوستا جریان عبوری از آمپرسینج مدار را روی ۰/۲ آمپر قرار دادهایم و در این حالت ولتسنج ۲۴ ولت را نشان می‌دهد.

اگر مقاومت ولتسنج و امپرسنج به ترتیب  $R_V = 10^4 \Omega$  و  $R_A = 1\Omega$  باشد، توان مصرفی مقاومت مجهول  $R$  چند برابر توان مصرفی امپرسنج خواهد بود؟

۱) ۱۱۹

۲)  $\frac{1}{200}$

۳) ۲۰۰

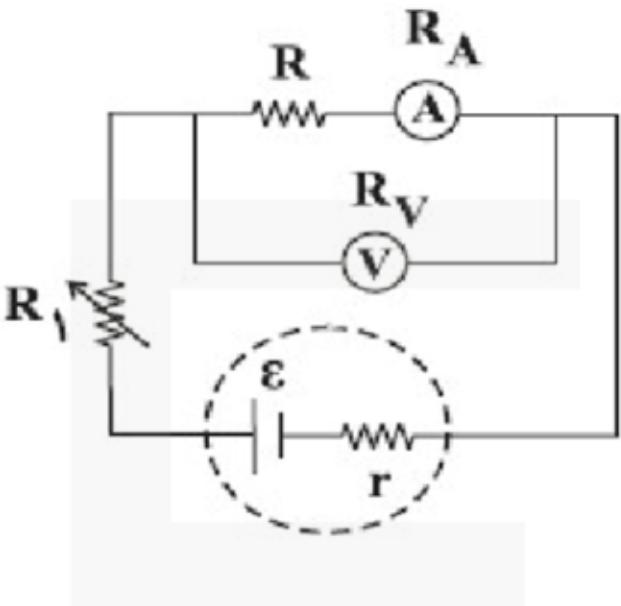

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. برای مقایسه توان مصرفی مقاومت مجهول و آمپرسنج باید ابتدا مقاومت مجهول را تعیین کنیم. با توجه به متوالی بودن  $R$  و  $R_A$  و استفاده از قانون اهم برای این مقاومت می‌توان نوشت:

$$V = R_{eq} I \Rightarrow 24V = R_{eq} \times 0.2A \Rightarrow R_{eq} = 120\Omega$$

$$R_{eq} = R + R_A \Rightarrow 120 = R + 1 \Rightarrow R = 119\Omega$$

$$P = RI^2 \Rightarrow \begin{cases} P = RI^2 = 119 \times I^2 \\ P_A = R_A I^2 = 1 \times I^2 \end{cases} \Rightarrow \frac{P}{P_A} = \frac{119}{1} = 119$$

در مدار شکل زیر انرژی الکتریکی مصرف شده در مقاومت  $R$  در اثر عبور جریان الکتریکی در مدت  $t$ ، برابر با  $U$  است. اگر مقدار مقاومت را ۲ برابر کنیم، در مدت

۲t انرژی الکتریکی مصرفی در مقاومت برابر  $\frac{U''}{U}$  می‌شود. حاصل  $\frac{U''}{U}$  کدام است؟

- ۱) ۲
- ۲) ۱
- ۳) ۴
- ۴) ۳

گزینه ۲ پاسخ صحیح است. اگر مقاومت را ۲ برابر کنیم، تحت ولتاژ ثابت، جریان عبوری از مدار نصف می‌شود.  
بنابراین خواهیم داشت:

$$R' = 2R \Rightarrow I' = \frac{1}{2}I$$


$$U = IR^2 t \rightarrow \frac{U'}{U} = \frac{R'I'^2 t'}{RI^2 t} = \frac{2R\left(\frac{1}{2}I\right)^2 \times 2t}{RI^2 t} = 1$$

در مدار شکل مقابل توان خروجی مولد چند درصد توان تولیدی مولد است؟

(۱) ۴۰

(۲) ۹۰

(۳) ۸۰

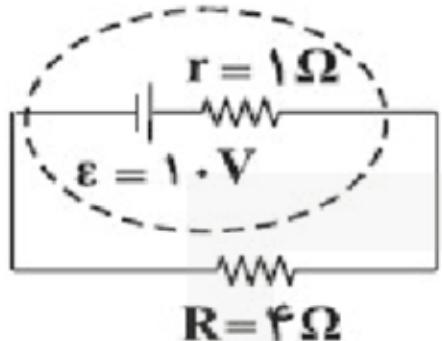

گزینه ۳ پاسخ صحیح است. ابتدا جریان عبوری از مدار را حساب می‌کنیم:

$$I = \frac{\epsilon}{R + r} = \frac{10}{4 + 1} = 2\text{ A}$$

حال توان‌های خروجی و تولیدی مولد را حساب می‌کنیم:

$$P_{\text{خرожی}} = \epsilon I - rI^2 = 10 \times 2 - 1 \times 2^2 = 16\text{ W}$$

$$P_{\text{تولیدی}} = \epsilon I = 10 \times 2 = 20\text{ W}$$

$$\frac{P_{\text{خرожی}}}{P_{\text{تولیدی}}} = \frac{16}{20} = .8 = 80\%$$

یک لامپ با مشخصات (۶۰ وات و ۲۲۰ ولت) را به اختلاف پتانسیل ۱۱۰ ولت متصل می‌کنیم. توان الکتریکی مصرفی در لامپ چند وات می‌شود؟ (مقاومت الکتریکی لامپ ثابت فرض شود.)

۶۰ (۴)

۴۵ (۳)

۳۰ (۲)

۱۵ (۱)


گزینه ۱ پاسخ صحیح است. چون مقاوم لامپ ثابت است، پس طبق رابطه  $P = \frac{V^2}{R}$  می‌توان نوشت:

$$\frac{P_1}{P_2} = \left( \frac{V_1}{V_2} \right)^2 \quad \frac{V_1 = 220\text{ V}}{V_2 = 110\text{ V}} \quad \rightarrow \frac{60}{P_2} = \left( \frac{220}{110} \right)^2$$

$$\Rightarrow P_2 = \frac{1}{4} \times 60 = 15\text{ W}$$

در مدار شکل مقابل، جریان  $I_X$  چند آمپر است؟

- ۱) صفر  
۲) ۴  
۳) ۸

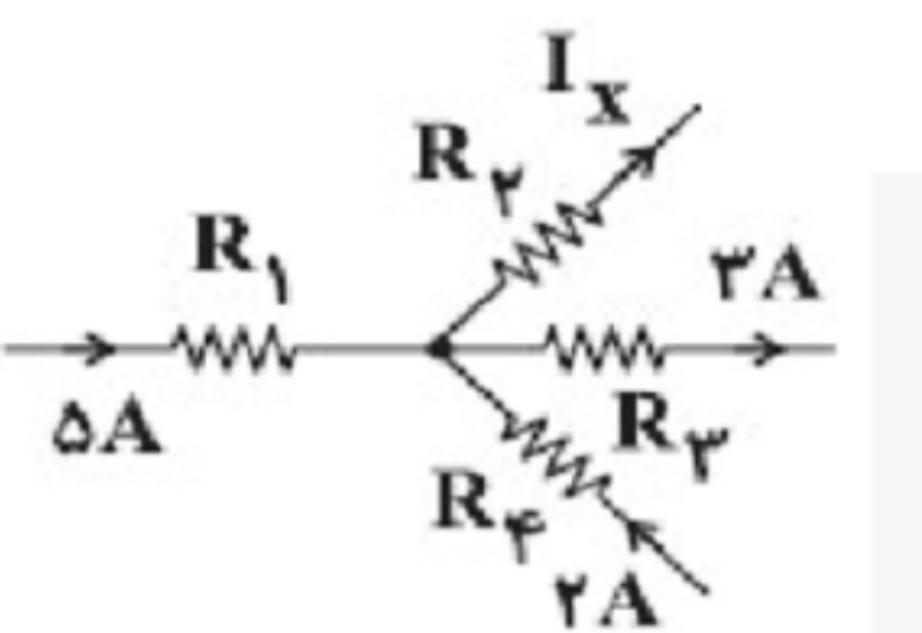


گزینه ۳ پاسخ صحیح است. طبق قاعده انشعاب مجموع جریان‌هایی که وارد گره می‌شوند برابر است با مجموع جریان‌هایی که از گره خارج می‌شوند، پس:

$$5 + 2 = 3 + I_X \Rightarrow I_X = 4A$$

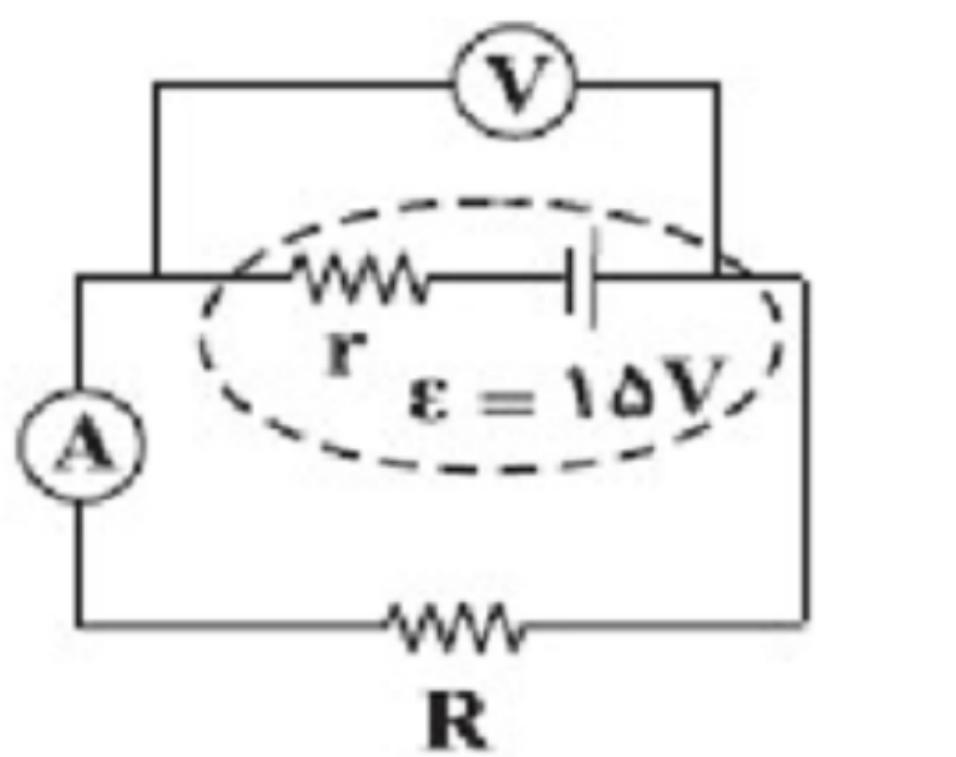- (۱) ۳۶  
(۲) ۱۵  
(۳) ۴۵

در مدار شکل رو برو ولت سنج ایده‌آل و آمپرسنج ایده‌آل به ترتیب اعداد ۱۲V و ۳A را نشان می‌دهند. توان خروجی مولد چندوات است؟



$$P = VI = 12 \cdot 3 = 36 \text{ W}$$

گزینه ۱ پاسخ صحیح است. طبق رابطه  $P = VI$  می‌توان نوشت:

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

(۱) ۱۲ (۲) ۶

گذشت ۲ نیمه عمر چند مغازول انرژی آزاد شده است؟

در اثر واپاشی هر گرم از این ماده در اختیار داریم. پس از MJ ۱ انرژی رادیواکتیو، ۱۲ گرم از یک ماده شود.

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

(۱) ۶۴ (۲) ۲۵ (۳) ۳۲

اولیه‌ی آن چند گرم بوده است؟  
اگر پس از ۱۰ روز پیک عنصر به صورت فعال باقی مدار

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

$$\frac{1}{\lambda} \left( \frac{1}{2} \right)$$

$$\frac{\lambda}{1} \left( \frac{1}{2} \right)$$

نیمه عمر یک ماده‌ی ثانیه، نسبت جرم اتم‌های واپاشیده شده به جرم باقیمانده از همان  $t$  ثانیه است. پس از  $\frac{1}{2}$  نیمه عمر کدام است؟

نیمه عمر یکدی از اینهای پرتوza در حادثه چرنوبیل برابر ۵ روز تعداد هسته‌های

۷

و اپاشیده شده در محیط زیست، برابر تعداد هسته‌های اولیه خواهد شد؟

۸

$$\frac{5}{3} (۴)$$

$$15 (۳)$$

$$10 (۲)$$

$$8 (۱)$$

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

۳۲ نیمه عمر فسفر را دیوکسی پ چهارده روز است. اگر جرم معینی از این عنصر را در محفظه‌ای داشته باشیم:

- ۱) پس از ۲۸ روز، تمام آن به عنصر دیگر تبدیل می‌شود.  
۲) پس از ۲۸ روز،  $\frac{3}{4}$  آن به عنصر دیگر تبدیل می‌شود.  
۳) پس از ۲۱ روز،  $\frac{1}{4}$  جرم اولیه در محفظه باقی ماند.  
۴) پس از ۲۱ روز،  $\frac{3}{4}$  آن به عنصر دیگر تبدیل می‌شود.


گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

پک عنصر را باید تا پیش کند تا باید عدد اتمی، عدد جرمی آن ۴ واحد کم شود؟

۱) سه ذرهی آلفا و دو ذرهی بتا

۲) یک ذرهی آلفا و دو ذرهی بتا

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

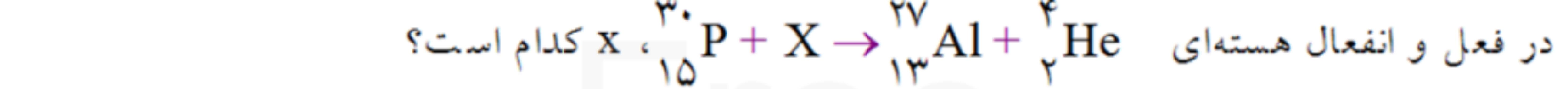


۲) پوزیترون

۳) نوترون

۱) الکترون

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

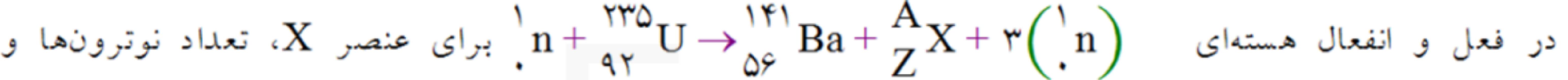

پروتون‌ها کدام است؟

(۱) ۳۶ و ۹۲ و ۵۴

(۲) ۵۶ و ۹۲ و ۳۶

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

$\text{^{208}_{\Lambda}TI}$  حاصل و اپاشهی یک ذرهی پوزیترون و یک ذرهی آلفا است.  $\text{^{A}_{Z}X}$

$Z$  به ترتیب کدام‌اند؟




(۱) ۲۱۱ و ۸۲ و ۸۴

(۲) ۲۱۲ و ۸۲ و ۸۴

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

اگر هسته‌ی عنصر  ${}^3\text{Li}$  یک ذره‌ی آلفا و هم‌زمان یک از عناصر زیر

تبدیل می‌شود؟

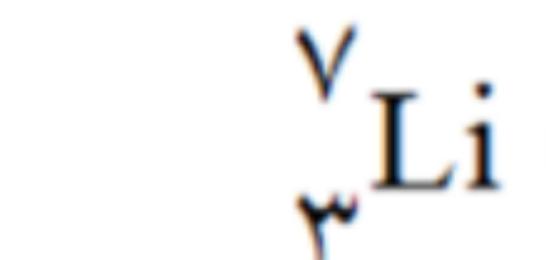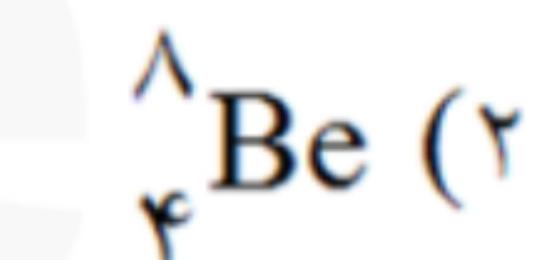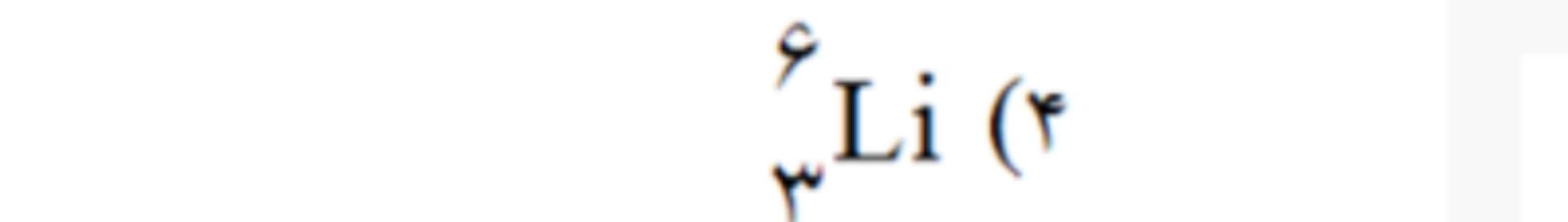

گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

اگر پیک عنصر را دیو اکسیو ۲ ذره‌ی بتا تابش کند، عدد اتمی و عدد جرمی آن به ترتیب از راست به چهار

چه تغییری می‌کند؟

۱) ۲ واحد کاسته می‌شود، ۴ واحد کاسته می‌شود.

۲) ۱ واحد کاسته می‌شود، ۴ واحد کاسته می‌شود.

۳) ۱ واحد افزایش می‌یابد، ۴ واحد کاسته می‌شود.

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

هرگاه یک ذره‌ی آلفا (هسته‌ی اتم هلیم)، یک الکترون و یک پوزیترون، عمود بر یک میدان الکتریکی یکنواخت وارد آن شوند، در مورد انحراف این ذره‌ها، کدام گزینه صحیح است؟

- ۱) دو ذره‌ی آلفا و الکترون در خلاف جهت میدان الکتریکی منحرف می‌شوند.
- ۲) دو ذره‌ی الکترون و پوزیترون در خلاف جهت میدان الکتریکی منحرف می‌شوند.
- ۳) دو ذره‌ی آلفا و پوزیترون در خلاف جهت میدان الکتریکی منحرف می‌شوند.
- ۴) ذره‌ی پوزیترون در جهت میدان و ذره‌ی الکترون در خلاف جهت میدان الکتریکی منحرف می‌شوند.

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

۲) پروتون

۳) آلفا

با گسیل کدام ذره از هسته اتوم، فقط باره هسته اتوم تغییر می کند و عالم فقط باز نماید؟

اگر از هسته‌ی گاما تابش شود، به ذره‌ی اتمی و عدد جرمی هر کدام چند؟

(۱) صفر و یک (۲) دو و یک

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

اگر عدد اتمی و عدد جرمی هر کدام چند شود، یک ذره‌ی اتمی و عدد جرمی هر کدام چند است.

اشعه‌ی گاما از ..... به وجود هی‌اید.

- ۱) بالا رفتن دمای جامدات
- ۲) تابش اشعه‌ی فرابنفش روی فلزات
- ۳) تغییرات میزان انرژی در هسته‌ی اتم

گزینه ۴ پاسخ صحیح است.

در واپاشی گامازا:

- ۱) تعداد نوکلئون‌ها ثابت می‌ماند.
- ۲) عدد اتمی یک واحد کاهش می‌یابد.
- ۳) عدد جرمی یک واحد کاهش پرانگینته می‌رود.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

در یک واپاشی، با تاپش پرتوی  $\beta$ :

- (۱) عدد اتمی یک واحد زیاد نمی‌شود.
- (۲) در هسته، یک پروتون کم و یک نوترون اضافه نمی‌شود.


گزینه ۳ پاسخ صحیح است.

در هنگام گسیل ذرهی آلفا ..... .

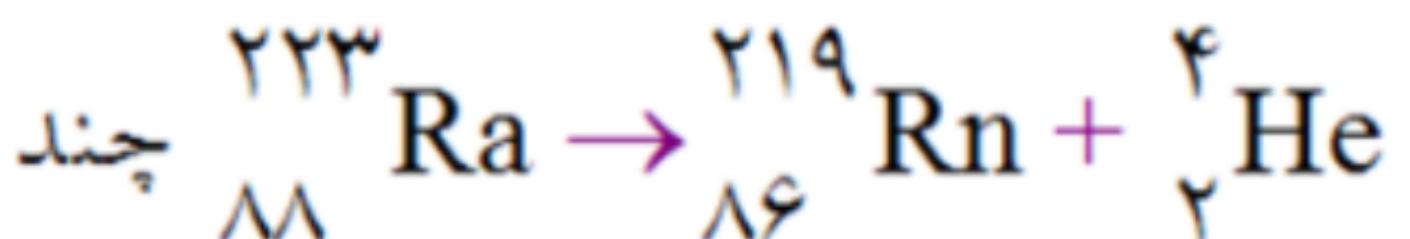- ۱) دو واحد از عدد اتمی و چهار واحد از عدد جرمی کاسته می شود.
- ۲) چهار واحد از عدد اتمی و دو واحد از عدد جرمی کاسته می شود.
- ۳) عدد اتمی و عدد جرمی ثابت می هاند
- ۴) عدد جرمی ثابت و عدد اتمی یک واحد اضافه می شود.

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.

اگر انرژی معادل یکای جرم اتمی برابر  $931/5$  مگا الکترونولت باشد، انرژی آزاد شده در فعل و انفعال هسته‌ای



چند ژول است؟ (جرم هسته‌ی اتم‌های رادیم، رادون و هلیم به ترتیب  $223/01\text{u}$  و  $219/009\text{u}$  و  $4/003\text{u}$  است.)

$$(1) \quad 8/9424 \times 10^{-19} \quad (2) \quad 5/975 \times 10^{-10} \quad (3) \quad 8/9424 \times 10^{-13} \quad (4) \quad 5/975 \times 10^{-10}$$

گزینه ۲ پاسخ صحیح است.

جرم تبدیل شده به انرژی بستگی هسته (کاستی جرم) ، برابر کدام است؟

- ۱) اختلاف جرم هسته با مجموع جرم نوکلئوتیدهای تشکیل دهنده
- ۲) اختلاف جرم اتم با جرم هسته
- ۳) تفاوت جرم نوترونها و پروتونها
- ۴) مجموع جرم نوترونها و پروتونها

گزینه ۱ پاسخ صحیح است.